

Circuite logice secvențiale – Lab 3

Realizarea diferitelor tipuri de circuitelor basculante bistabile

Tema: Să se proiecteze și să se realizeze simultan în interiorul unui circuit GAL un bistabil de tip D de tip *master-slave* prin sinteză logică și un altul prin folosirea particularităților limbajului ABEL (printr-o conectare corespunzătoare a bistabilului intern pre-existent în macrocelula).

Pentru implementarea combinatională a unui bistabil de tip D master-slave plecăm de la celula de baza prezentată mai jos:

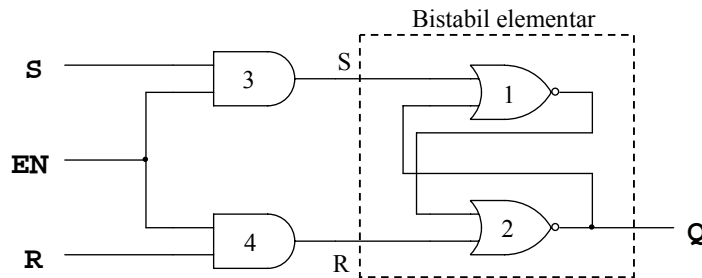


Figura 1. Schema logică a unui bistabil de tip RS cu intrare de validare – bistabil RS de tip latch

În **Figura 1** se recunoaște schema fundamentală a unui bistabil RS de tip latch care este formată dintr-un bistabil elementar compus din porțile 1 și 2 precedate de porțile de acces 3 și 4 care introduc în plus o intrare de tip EN (Enable) sau T (tact) sau CL sau CK (clock) care are rolul de a stabili momentul în care acționează intrările RS. Circuitul global din **Figura 1** devenind astfel un circuit sincron comparativ cu bistabilul elementar (parte componentă a circuitului) care este un bistabil asincron (imediat ce o comandă este aplicată acest bistabil o execută).

Ecuțiile care descriu funcționarea circuitului din **Figura 1** sunt date mai jos:

$$Q = \overline{(\overline{Q + S \cdot EN} + R \cdot EN)} = (Q + S \cdot EN) \cdot \overline{R \cdot EN} \quad (1)$$

$$Q = \overline{R \cdot EN} \cdot (S \cdot EN) + \overline{R \cdot EN} \cdot Q \quad (2)$$

$$Q = \overline{R} \cdot S \cdot EN + \overline{R} \cdot Q + \overline{EN} \cdot Q \quad (3)$$

Ecuția finală (3) descrie funcționarea globală a bistabilului RS de tip latch prezentat în **Figura 1**.

Pentru transformarea unui bistabil de tip RS latch într-un bistabil de tip D între intrările de set și reset se conectează o poartă inversoare. Schema de transformare a unui bistabil RS în unul de tip D este dată în **Figura 2**.

 


Figura 2. Schema de transformare a unui bistabil de tip RS în unul de tip D

Din **Figura 2** se observă că pentru a transforma un bistabil RS în unul de tip D trebuie să introducem o poartă inversoare între intrările S și R ale bistabilului. Din punct de vedere logic putem scrie acum relația:

$$D = S = \bar{R} \quad (4)$$

Utilizându-ne de relația (4) și introducând-o în relația (3) vom obține astfel ecuația bistabilului de tip D:

$$Q = D \cdot EN + D \cdot Q + Q \cdot \bar{EN} \quad (5)$$

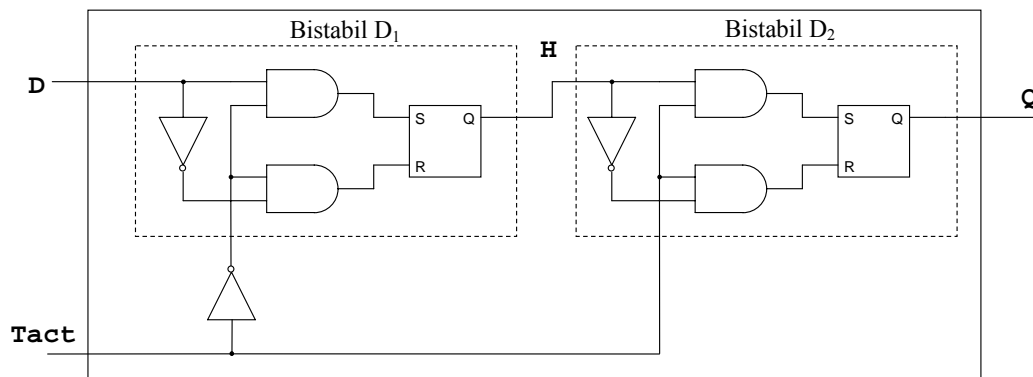


Figura 3. Realizarea bistabilului de tip D printr-o implementare de tip master-slave

Pentru realizarea bistabil de tip D de tip *master-slave* am ales implementarea din **Figura 3** ce utilizează transformarea unui bistabil de tip RS în unul de tip D prezentată în **Figura 2**. Utilizându-ne de relația (5) pentru descrierea funcționării bistabilului D_2 și a bistabilului D_1 obținem:

$$Q = Q \cdot \bar{Tact} + Q \cdot H + H \cdot Tact \quad (6)$$

$$H = H \cdot Tact + H \cdot D + D \cdot \bar{Tact} \quad (7)$$

Ultimul pas care ne rămâne de făcut este să implementăm relațiile (6) și (7) în cadrul programului ce va fi scris în ABEL. Din **Figura 3** se observa existența ieșirii H. Această ieșire, H, va fi scoasă la un pin al circuitului dar nu va fi folosită, acest lucru este obligatoriu deoarece în interiorul unui GAL de tipul 16V8 putem scrie doar relații logice ce sunt caracterizate de un nivel de SI urmat de unul de SAU.

Pentru o implementare a unui bistabil de tip D printr-o conectare corespunzătoare a bistabilului intern pre-existent în macrocelula se prezintă în **Figura 4** schema internă a unei macrocelule în modul registru de lucru care permite accesarea bistabilului intern.

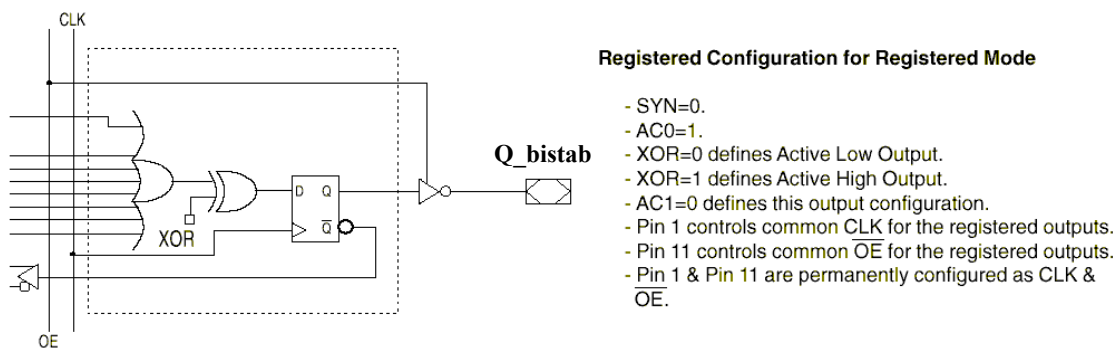


Figura 4. Configurația de tip registru a macrocelulei în modul *registru* de lucru

Dacă pinul de ieșire a macrocelulei este denumit Q_bistab atunci accesarea intrării D a bistabilului se face prin intermediul secvenței „ $Q_bistab := \dots$ ” (diferită față de cea utilizată în cadrul descrierii unei structuri combinatoriale care este de tipul „ $Q = \dots$ ”), accesarea intrării de clock este realizată prin intermediul secvenței: „ $Q_bistab.clk = \dots$ ”, în timp ce pentru accesarea pinului de output enable ne folosim de următoarea secvență în ABEL: „ $Q_bistab.oe = \dots$ ”.

Codul programului (atat pentru realizarea combinationala cat si secventiala) este următorul:

```

MODULE Secv
TITLE 'Doua implementari de bistabile de tip D'

declarations
@alternate
"declarare pini de intrare
D1, Tact1, D2, Tact2, /OE pin
  2,  1,  6,  7, 11;

"seclarare pini de iesire
H, Q2inv, Q2, Q1inv pin
12, 14, 15, 18 istype 'com';

Q1 pin 19 istype 'reg';

equations
Q1.clk = Tact1;
Q1 := D1;
Q1inv = /Q1;

H = D2 & /Tact2 + D2 & H + H & Tact2;
Q2 = H & Tact2 + H & Q2 + Q2 & /Tact2;
Q2inv = /Q2;

[Q1inv, Q2, H, Q2inv].oe = OE;

END

```

Dezvoltarea unui numarator realizat pe baza diagramei de stare

Tema: Să se construiască cu ajutorul diagramei de stare un numărător pe 3 biți. Acest numărător va oferi posibilitatea alegerii sensului de numărare.

Intrările în sistem se vor nota cu x în timp ce ieșirile cu z. Diagrama de stare pentru numărătorul considerat este:

 


Figura 5. Graful de fluentă pentru numărătorul de 3 biți considerat

Tabelul 1. Matricea de fluenta

| $(Q_2Q_1Q_0)_n \setminus x_n$ | 0 | 1 |
|-------------------------------|---------|---------|
| 000 | 111/000 | 001/000 |
| 001 | 000/001 | 010/001 |
| 010 | 001/010 | 011/010 |
| 011 | 010/011 | 100/011 |
| 100 | 011/100 | 101/100 |
| 101 | 100/101 | 110/101 |
| 110 | 101/110 | 111/110 |
| 111 | 110/111 | 000/111 |

În tabelul de fluență anterior în coloanele doi (pentru starea logică 0 pe intrarea care determină sensul de numărare) și trei (pentru starea logică 1 pe intrarea care determină sensul de numărare) informația reprezintă:

$$(Q_2Q_1Q_0)_{n+1}/(Q_2Q_1Q_0)_n.$$

Pentru bistabilul de tip D avem ecuația de funcționare: $Q_{n+1}=D_n$.

| $(Q_2Q_1Q_0)_n \setminus x_n$ | D_{2n} | | D_{1n} | | D_{0n} | |
|-------------------------------|----------|---|----------|---|----------|---|
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| x_n $(Q_2Q_1Q_0)_n$ | D_{2n} | | | | D_{1n} | | | | D_{0n} | | | |
|--------------------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Ecuatiile rezultante sunt date mai jos:

$$D_2 = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \cdot i_d + Q_2 \cdot Q_1 \cdot i_d + Q_2 \cdot \overline{Q_0} \cdot i_d + Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_2 \cdot Q_0 \cdot i_d + \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0 \cdot i_d$$

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \cdot i_d + Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot i_d + \overline{Q_1} \cdot Q_0 \cdot i_d + Q_1 \cdot Q_0 \cdot i_d$$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

Implementarea programului ce va genera numărătorul folosindu-ne de diagrama de stare este:

MODULE Numarat

TITLE 'Numarator pe 3 biti cu pin de selectare a sensului'

declarations

@alternate

clk pin 1;

i_d pin 9;

/OE pin 11;

```
Q2, Q1, Q0 pin 19, 18, 17 istype 'reg';
```

equations

```
Q2 := /Q2&/Q1&/Q0&/i_d + Q2&Q1&/i_d + Q2&/Q0&i_d + Q2&/Q1&Q0 + Q2&Q0&/i_d  
+ /Q2&Q1&Q0&i_d;
```

```
Q1 := /Q1&/Q0&/i_d + Q1&/Q0&i_d + /Q1&Q0&i_d + Q1&Q0&/i_d;
```

```
Q0 := /Q0;
```

```
[Q2, Q1, Q0].clk = clk;
```

```
[Q2, Q1, Q0].oe = OE;
```

END

Realizarea unui numărator prin utilizarea facilităților oferite de limbajul ABEL

Temă: Să se construiască un numărator universal binar pe patru biți cu posibilitatea: încărcării paralele a datelor, selectarea sensului de numărare cât și a posibilității de validare a acestuia.

```
MODULE Numar
```

```
TITLE 'Numarator universal pe 4 biti'
```

declarations

```
X, C, Z = .x., .c., .z.;
```

```
"declararea pinilor de intrare
```

```
d3, d2, d1, d0 pin 2, 3, 4, 5;
```

```
clk pin 1;
```

```
cnten pin 6;
```

```
ld pin 7;
```

```
i_d pin 8;
```

```
/OE pin 11;
```

```
"declararea pinilor de ieșire
```

```
q3, q2, q1, q0 pin 19, 18, 17, 16 istype 'reg';
```

```
"grupare pini
```

```
data = [d3..d0];
```

```
contor = [q3..q0];
```

```
"cuvinte de control
```

```
MOD = [cnten, ld, i_d];
```

```
LOAD = (MOD == [ X, 1, X]);
```

```
STOP = (MOD == [ 0, 0, X]);
```

```
INC = (MOD == [ 1, 0, 1]);
```

```
DEC = (MOD == [ 1, 0, 0]);
```

equations

```
when LOAD then contor := data;
```

```
else when INC then contor := contor + 1;
```

```
else when DEC then contor := contor - 1;
```

```
else when STOP then contor := contor;
```

```
contor.clk = clk;
```

```
contor.oe = OE;
```

END