

Lucrare de laborator nr. 10

Modelarea mașinilor cu stări finite în VHDL

1. Scopul lucrării

Înșușirea principiilor și tehnicilor de modelare a circuitelor secvențiale de tip mașină cu stări finite în VHDL.

2. Modelarea mașinilor cu stări finite (FSM)

În domeniul circuitelor digitale, în majoritatea cazurilor, proiectanții trebuie să proiecteze circuite care efectuează anumite secvențe specifice de operații, de exemplu, controlere utilizate pentru comanda funcționării altor circuite. Mașinile cu stări finite reprezintă o metodă foarte eficientă pentru modelarea circuitelor secvențiale. Prin modelarea mașinilor cu stări finite într-un limbaj de descriere hardware și utilizarea programelor de sinteză proiectanții se pot concentra doar asupra modelării secvenței dorite de operații fără a-și pune probleme în privința implementării circuitului. Această operație este lăsată programelor de sinteză.

Înainte de a scrie un model trebuie luate în considerație diferitele aspecte ale mașinilor cu stări finite. Un model bun este esențial pentru a obține un circuit corect funcțional care să îndeplinească în mod optim cerințele de proiectare. De aceea, este important să se înțeleagă principiile mașinilor cu stări finite și să se cunoască aspectele referitoare la modelarea VHDL a acestora.

2.1 Mașini cu stări finite. Generalități.

O mașină cu stări finite (*Finite State Machine* – FSM), așa cum indică numele, este un circuit secvențial cu mai multe stări interne. În comparație cu circuitele secvențiale obișnuite (numărătoare, regiștri de deplasare, etc), tranzițiile dintr-o stare în alta și secvența de evenimente este mult mai complicată. Deși diagrama bloc de bază a unui FSM este similară cu cea a unui circuit secvențial obișnuit, procedura de proiectare este diferită. Astfel, modelul unei mașini cu stări finite se construiește plecând de la un model mult mai abstract, cum ar fi o diagramă de stări, care descrie în format grafic interacțiunile și tranzițiile dintre stările interne.

Tipuri de mașini cu stări finite

Formal, o mașină cu stări finite este specificată de 5 elemente: stările simbolice, semnalele de intrare, semnalele de ieșire, funcția pentru stabilirea stării următoare și funcția pentru stabilirea valorilor de la ieșire.

După tipul funcției pentru stabilirea valorilor de la ieșire, mașinile cu stări finite se împart în două categorii:

- *FSM cu ieșiri Moore* – în acest caz semnalele de la ieșire sunt o funcție doar de starea curentă a mașinii;
- *FSM cu ieșiri Mealy* – în acest caz semnalele de la ieșire sunt o funcție atât de starea curentă cât și de semnalele de la intrare.

În figura 1 sunt prezentate diagramele bloc ale FSM cu ieșiri Mealy, respectiv Moore. În fiecare diagramă bloc se disting trei părți:

1. *Current State Register* – registru stare curentă. Este un bloc secvențial care constă din unul sau mai multe bistabile (flip-flop) utilizate pentru a reține („memora”) starea curentă a FSM.

2. *Next State Logic* – bloc logic combinațional utilizat pentru a genera următoarea stare (*next_state*) a FSM. Ieșirea *next_state* acestui bloc este o funcție de intrările FSM și de starea curentă *current_state*.
3. *Output Logic* – bloc logic combinațional utilizat pentru a genera semnalele de la ieșire. În cazul mașinii Moore acest bloc poate lipsi, astfel că ieșirea corespunde stării curente a FSM.

 


Figura 1 – Diagramele bloc ale mașinilor cu stări finite cu ieșiri Mealy și Moore.

Observație: O mașină cu stări finite poate avea simultan și ieșiri de ambele tipuri, Mealy și Moore. În acest caz mașina va conține două blocuri combinaționale *Output Logic*: un bloc pentru ieșirea Mealy și un alt bloc pentru ieșirea Moore.

Tabelul și Diagrama de stări

O diagramă de stări este o reprezentare grafică a funcționării secvențiale a mașinii cu stări finite. Diagrama de stări constă din *noduri*, reprezentate ca cercuri, și *arce* de tranziții unidirecționale. Un nod reprezintă o stare unică a FSM și are asociat un nume simbolic unic. Un arc reprezintă o tranziție dintr-o stare în altă stare și este însoțit, dacă e cazul, de condiția care determină tranziția. Condiția este o expresie logică compusă din semnalele de la intrare. O tranziție este executată la fiecare ciclu al semnalului de ceas dacă expresia logică asociată arcului are valoarea '1' logic. De reținut că într-o diagramă de stări semnalul de ceas nu este reprezentat explicit.

De asemenea, într-o diagramă de stări sunt specificate și valorile de la ieșire. În cazul unei ieșiri Moore, aceasta fiind o funcție de starea curentă, este plasată în interiorul sau alături de cercurile corespunzătoare stărilor. În cazul ieșirii Mealy, deoarece depinde atât de starea curentă cât și de intrări, valoarea este plasată după expresia intrărilor asociată arcului tranziției, separat de expresie prin semnul slash ('/').

Mai jos sunt prezentate, ca exemplu, un tabel de stări și două diagrame de stări echivalente asociate unei mașini cu 5 stări.

Tabelul 1 – tabel de stări pentru un FSM cu 5 stări

Intrări		Current state	Next state	Ieșiri	
A	B			Y	Me
0	X	000 (ST0)	000 (ST0)	1	0
1	X	000 (ST0)	001 (ST1)	0	0
0	X	001 (ST1)	000 (ST0)	0	1
1	X	001 (ST1)	010 (ST2)	1	1
X	X	010 (ST2)	011 (ST3)	0	0
X	1	011 (ST3)	011 (ST3)	1	1
0	0	011 (ST3)	000 (ST0)	1	1
1	0	011 (ST3)	100 (ST4)	0	1
X	X	100 (ST4)	000 (ST0)	0	1

 
 


Figura 2 – Două diagrame de stări echivalente pentru un FSM cu 5 stări

În prima diagramă stările sunt reprezentate binar în timp ce în a doua diagramă stările sunt reprezentate prin nume. Condițiile asupra valorilor semnalelor de la intrare A și B care

determină o tranziție sunt specificate în dreptul unui arc înaintea semnului '/'. Valorile specificate după semnul '/', dacă există, indică valorile semnalului de la ieșire care este o funcție de valorile la intrări și de starea curentă (ieșire Mealy). Diferența majoră în cadrul celei de-a doua diagrame de stări este aceea că semnalele de la intrări și ieșiri sunt figurate numai când sunt active, altfel ele nu mai sunt prezente în diagramă.

2.2 Stiluri de codare în VHDL a mașinilor cu stări finite

Există trei modalități diferite pentru modelarea în VHDL a aceleiași mașini cu stări finite. Astfel, o primă posibilitate este aceea în care codul VHDL este structurat în trei părți separate reprezentând, corespunzător, cele trei blocuri ale unui FSM (blocul current state, blocul next state și blocul de ieșire). Pe de altă parte, codul aferent blocurilor poate fi combinat în două părți sau, mai compact, într-o singură parte de cod. Oricum, stilul de codare este independent de tipul mașinii cu stări finite.

Astfel, pentru o mașină cu stări finite pot rezulta patru arhitecturi diferite după cum urmează:

- părți de cod separate pentru blocurile current-state (CS), next-state (NS) și output logic (OL);
- părți de cod combinat pentru CS și NS și cod separat pentru OL;
- părți de cod combinat pentru NS și OL și cod separat pentru CS
- o singură parte de cod combinat pentru toate blocurile CS, NS și OL

Mai jos se prezintă cele patru variante de implementare în cod VHDL pentru o mașină cu stări finite a cărei diagramă de stări este prezentată în figura 3.

Din diagramă se observă că mașina cu stări finite este cu ieșire tip Moore. Mașina este prevăzută cu intrare de reset asincron (Reset) iar Ctrl este semnal de intrare de date. De asemenea, se observă că ieșirea acestui FSM este un semnal pe 3 biți. Vom nota cu Y portul de la ieșirea circuitului.

 


Figura 3 – Diagrama de stări pentru o mașină Moore cu patru stări

În coloana din stânga este prezentat modelul VHDL al FSM în care există cod separat pentru fiecare din blocurile NS, VS și OL.

În coloana din dreapta este prezentată implementarea VHDL a FSM cu cod combinat pentru blocurile CS și NS și cod separat pentru blocul OL.

```
-- FSM cu cod separat pentru blocurile
-- NS, CS si OL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity FSM_A is
    port(Clk, Reset: in std_logic;
         Ctrl: in std_logic;
         Y: out std_logic_vector(2 downto 0));
end entity FSM_A;

architecture RTL of FSM_A is
    type StateType is (ST1, ST2, ST3, ST4);
    signal CurrentState, NextState: StateType;
begin
    -- blocul next state (NS)
    COMB_NS: process (Ctrl, CurrentState)
    begin
        case CurrentState is
            when ST1 =>
                NextState <= ST2;
            when ST2 =>
                if (Ctrl = '1') then
                    NextState <= ST4;
                else
                    NextState <= ST3;
                end if;
            when ST3 =>
                NextState <= ST4;
            when ST4 =>
                NextState <= ST1;
            when others =>
                NextState <= ST1;
        end case;
    end process COMB_NS;

    -- blocul current state (CS)
    SEQ_CS: process (Clk, Reset)
    begin
        if (Reset = '1') then
            CurrentState <= ST1;
        elsif Clk'event and Clk='1' then
            CurrentState <= NextState;
        end if;
    end process SEQ_CS;

    -- blocul output logic (OL)
    with CurrentState select
        Y <= "001" when ST1,
            "010" when ST2,
            "011" when ST3,
            "100" when ST4,
            "001" when others;
end architecture RTL;
```

```
-- FSM cu cod combinat pentru blocurile
-- CS si NS si separat pentru OL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity FSM_B is
    port(Clk, Reset: in std_logic;
         Ctrl: in std_logic;
         Y: out std_logic_vector(2 downto 0));
end entity FSM_B;

architecture RTL of FSM_B is
    type StateType is (ST1, ST2, ST3, ST4);
    signal State: StateType;
begin
    -- blocurile NS si CS
    NS_CS: process (Clk, Reset)
    begin
        if (Reset = '1') then
            State <= ST1;
        elsif Clk'event and Clk='1' then
            case State is
                when ST1 =>
                    State <= ST2;
                when ST2 =>
                    if (Ctrl = '1') then
                        State <= ST4;
                    else
                        State <= ST3;
                    end if;
                when ST3 =>
                    State <= ST4;
                when ST4 =>
                    State <= ST1;
                when others =>
                    null;
            end case;
        end if;
    end process NS_CS;

    -- blocul OL
    with State select
        Y <= "001" when ST1,
            "010" when ST2,
            "011" when ST3,
            "100" when ST4,
            "001" when others;
end architecture RTL;
```

În coloana din stânga este prezentată a treia modalitate de implementare VHDL a FSM în care s-a utilizat cod combinat pentru blocurile NS și OL (ambele blocuri fiind combinaționale) și cod separat pentru blocul CS.

În coloana din dreapta este prezentată implementarea VHDL a FSM în care toate cele trei blocuri, NC, NS și OL, sunt descrise într-un singur proces.

```
-- FSM cu cod combinat pentru blocurile
-- NS si OL si separat pentru CS
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity FSM_C is
    port(Clk, Reset: in std_logic;
         Ctrl: in std_logic;
         Y: out std_logic_vector(2 down to 0));
end entity FSM_C;

architecture RTL of FSM_C is
    type StateType is (ST1, ST2, ST3, ST4);
    signal CurrentState, NextState: StateType;
begin

    -- blocurile NS si OL
    COMB_NS_OL: process (Ctrl, CurrentState)
    begin
        case CurrentState is
            when ST1 =>
                Y<="001";
                NextState <= ST2;
            when ST2 =>
                Y<="010";
                if (Ctrl = '1') then
                    NextState <= ST4;
                else
                    NextState <= ST3;
                end if;
            when ST3 =>
                Y<="011";
                NextState <= ST4;
            when ST4 =>
                Y<="100";
                NextState <= ST1;
            when others =>
                Y<="001";
                NextState <= ST1;
            end case;
        end process COMB_NS_OL;

    -- blocul CS
    SEQ_CS: process (Clk, Reset)
    begin
        if (Reset = '1') then
            CurrentState <= ST1;
        elsif Clk'event and Clk='1' then
            CurrentState <= NextState;
        end if;
    end process SEQ_CS;

end architecture RTL;
```

```
-- FSM cu cod combinat pentru toate
-- blocurile NS, CS si OL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity FSM_D is
    port(Clk, Reset: in std_logic;
         Ctrl: in std_logic;
         Y: out std_logic_vector(2 down to 0));
end entity FSM_D;

architecture RTL of FSM_D is
begin

    -- blocurile CS, NS si OL
    CS_NS_OL: process (Clk, Reset)
    type StateType is (ST1, ST2, ST3, ST4);
    variable State: StateType;
    begin
        if (Reset='1') then
            State := ST1;
        elsif Clk'event and Clk='1' then
            case State is
                when ST1 =>
                    State := ST2;
                when ST2 =>
                    if (Ctrl = '1') then
                        State := ST4;
                    else
                        State := ST3;
                    end if;
                when ST3 =>
                    State := ST4;
                when ST4 =>
                    State := ST1;
                when others =>
                    State := ST1;
            end case;
        end if;
        case State is
            when ST1 => Y<="001";
            when ST2 => Y<="010";
            when ST3 => Y<="011";
            when ST4 => Y<="100";
            when others=> Y<="001";
        end case;
    end process CS_NS_OL;

end architecture RTL;
```

3. Modelarea VHDL al unui controler descris ca o mașină cu stări finite.

3.1 Specificații

Mai jos se prezintă modelul VHDL a unui circuit de comandă (controler) descris ca o mașină cu stări finite și care poate fi utilizat în cadrul unui circuit de multiplicare cu întârziere-adunare. Circuitul funcționează conform descrierii următoare:

Stare	Acțiune	Starea următoare
End	if STB	-> Init:
Init	load SRA,SRB Clear ACC	-> Check:
Check:	if Stop If not Stop and LSB=0 If LSB=1	-> End: -> Shift: -> Add:
Add:	load ACC	-> Shift:
Shift:	shift SRA,SRB	-> Check:

Diagrama de stare a controlerului este prezentată în figura 3. Diagrama corespunde unei mașini cu ieșire Moore (iesirile depind doar de stările acestuia).

Multiplicatorul cu întârziere-adunare în care va fi utilizat controlerul acceptă două intrări A , B pentru numerele supuse multiplicării și conține un acumulator care este inițializat cu zero.

Atât timp cât nu toți biții intrării A au valoarea zero sînt executați următorii pași:

1. dacă bitul cel mai puțin semnificativ al lui A este diferit de zero, B este adunat în acumulator.
2. $A := A \div 2$ și $B := B * 2$ prin deplasarea lui A cu o poziție la dreapta și a lui B cu o poziție la stînga.

 


Fig.3 Diagrama de stare a controlerului

Cînd $A=0$ acumulatorul va conține produsul $A*B$.

Pentru un astfel de sumator avem nevoie de un automat pentru controlul functionarii. Acesta are trei intrări de date:

- STB: semnal care strobează intrările A și B și inițializează multiplicatorul.
- LSB: conține bitul cel mai puțin semnificativ al lui A .
- STOP: semnal activ cînd toți biții intrării A sînt zero.

și patru ieșiri:

- INIT: inițializează acumulatorul.
- SHIFT: deplasează A cu o poziție la dreapta și pe B cu o poziție la stînga.
- ADD: adună valoarea curentă a lui B în acumulator.
- DONE: indică terminarea execuției operației.

Controlerul este inițial în starea “End”, stare în care este emis semnalul DONE. Cînd semnalul STB este activ se intră în starea “Init” care emite semnalul INIT pentru încărcarea regiștrilor A, B și inițializarea acumulatorului. Trece apoi în starea Check.

Dacă în starea “Check” semnalul STOP este în 1 logic ($LSB=0$) atunci se revine în starea “Init”. Altfel, dacă $LSB=0$ se trece în starea “Shift” iar dacă $LSB=1$ se trece în starea Add.

Dacă sîntem în starea “Add” este emis semnalul ADD care determină încărcarea conținutului regiștrului în acumulator. Se trece apoi în starea “Shift”.

În starea „Shift” este emis semnalul SHIFT care produce deplasarea regiștrului A cu o poziție la dreapta și a lui B cu o poziție la stînga. Se trece apoi în starea “Check”.

3.2 Declarația de entitate și arhitectura modelului

(fișier FSM.vhd)

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;

3  entity Controller is
4      port ( STB, CLK, LSB, Stop : in Bit ;
5              Init, Shift, Add , done : out Bit );
6  end Controller;

10 architecture FSM of Controller is
12     type States is ( InitS, Checks, AddS, ShiftS, EndS );
13     signal State : StateS := EndS ;

15 begin
16     -- parte combinationala (output logic)
19     Init <= '1' when State = InitS else '0' ;
20     Add <= '1' when State = AddS else '0' ;
21     Shift <= '1' when State = ShiftS else '0' ;
22     Done <= '1' when State = EndS else '0' ;
24     -- parte current state si next state
26     StateMachine :
27     process (CLK)
28     begin
29         if CLK'Event and CLK = '0' then
30             case State is
31                 when Inits =>
32                     State <= Checks;
33                 when Checks =>
34                     if LSB = '1' then
35                         State <= AddS ;
36                     elsif Stop = '0' then
37                         State <= ShiftS;
38                     else
39                         State <= EndS;
40                     end if;
41                 when AddS =>
42                     State <= EndS;
43                 when ShiftS =>
44                     State <= Checks;
45                 when EndS =>
46                     State <= EndS;
47             end case;
48         end if;
49     end process;
50 end architecture FSM;
```

```

39         else
40             State <= EndS;
41         end if;
42     when Adds =>
43         State <= Shifts;
44     when ShiftS =>
45         State <= Checks;
46     when Ends =>
47         if STB = '1' then
48             State <= InitS ;
49         end if;
50     end case;
51 end if;
52 end process;
54 end;

```

Corpul arhitecturii este compus din două părți: o parte cu instrucțiuni concurente de atribuire condițională care corespunde blocului Output Logic din schema bloc a mașinii Moore și o altă parte reprezentată de instrucțiunea process care cuprinde descrierea combinată a celorlalte două blocuri: *blocul next_state* și *current_state*. În cadrul arhitecturii este declarat și utilizat tipul enumerat *States* pentru reprezentarea stărilor posibile ale controlerului. Un tip enumerat este un tip ale cărui posibile valori sînt descrise ca identificatori sau șiruri de caractere.

De exemplu, tipul predefinit "*Bit*" este decris ca un tip enumerat. Declarația tipului enumerat la linia 12 cuprinde următoarele stări: *InitS*, *Checks*, *AddS*, *ShiftS*, *EndS*. Semnalul *State* reprezintă starea registrului și este inițializat cu starea *EndS*.

Liniile 19-22 introduc un nou tip de specificații de atribuire concurențiale : specificații de atribuire concurente condiționale pentru a comanda cele patru ieșiri în funcție de starea curentă a mașinii. De exemplu, la linia 19 ori de cîte ori semnalul *State* este *InitS* semnalul *Init* este '1', altfel este '0'. Aceste specificații de atribuire – ca și cele de la liniile 20,21,22 sunt executate ori de cîte ori semnalul *State* ia noi valori.

Tranziția stărilor este implementată de proces în liniile 28-52, care sînt executate pentru fiecare front al semnalului de clock.

Specificația *if* de la linia 30 filtrează fronturile crescătoare ale semnalului de clock. În consecință, corpul specificației *if* –care reprezintă restul procesului– este executat doar pe frontul căzător al semnalului de *clock*.

Pe frontul căzător al semnalului de clock specificația *case* (linia 31) determină starea curentă și este parcursă ramificația corespunzătoare.

Apoi, restul intrărilor în mașină sînt examinate pentru găsirea stării următoare corespunzătoare.

3.3 Testarea modelului VHDL al controlerului

Programul de test pentru automat este prezentat în continuare:

(fisier Test_FSM.vhd)

```

56 library IEEE;
57 use IEEE.std_logic_1164.all;
58 entity Test_Controller is end;

62 architecture Driver of Test_Controller is
63     component Controller
64         port ( STB, CLK, LSB, Stop : in Bit;
65             Init, Shift, Add, Done : out Bit );
66     end component;
67 end architecture;

```

```

69  signal STB, LSB, Done , Init, Shift, Add, Stop : Bit;
70  signal CLK, ENA : Bit := '1' ;
72  begin
74    UUT : Controller port map
75      ( STB, CLK, LSB, Stop, Init, Shift, Add, Done );
77    Clock : CLK <= not (CLK and ENA ) after 10 ns;
78    Enable : ENA <= '0' after 500 ns;

80    Stimulus : process
82      variable Val : Bit_Vector ( 7 downto 0 ) ;
83    begin
84      wait until CLK'Event and CLK='1' ;
85      STB <= '1', '0' after 20 ns;
86      Val := "01110101" ;
87      loop
88        LSB <= Val(0) ;
89        Stop <= not ( Val (7) or Val (6) or Val (5) or Val (4) or
          Val(3) or Val (2) or Val(1) or Val (0) );
91        wait until CLK'Event and CLK='1' ;
92        exit when Done = '1' ;
93        if Shift = '1' then
94          Val := '0' & Val ( 7 downto 1);
95        end if;
96      end loop;
97    wait;
98  end process;
100 end;

```

Liniile 77-78 implementează un circuit de ceas care rulează de la 0 la 500ns, cu perioada de 20 ns și factor de umplere de 50%.

Generatorul de stimuli (liniile 80-98) emulează caile de date ale multiplicatorului pentru a putea testa controlerul. Generatorul utilizează două instrucțiuni *wait* (liniile 84,91) pentru a se sincroniza cu semnalul de ceas.

Specificatiile *wait* prezintă clauza *until* urmate de o expresie logică.

Clauza *until* va influența comportamentul specificației *wait* după cum urmează. Procesul ce conține specificația *wait* este sensibil la toate semnalele continuate de clauza *until* (în acest caz *CLK*) atâta timp cât specificația *wait* este activă. Ori de câte ori apare o modificare în valoarea semnalului se evaluează expresia.

Dacă este adevărată, *wait* ia sfârșit, iar procesul își continuă execuția. Dacă expresia este falsă, *wait* suspendă procesul pînă cînd va apare un alt eveniment la care acesta este sensibil.

Specificatiile *wait* sesizează fronturile crescătoare ale semnalului de ceas.

A doua specificație *wait* este inclusă într-o buclă infinită (liniile 87-96). Buclă este totuși controlată de o specificație *exit* ce prezintă o expresie logică "*Done = '1'*" ce urmează clauzei *when*. În lipsa acesteia se iese necondiționat din buclă.

3.4 Aplicații

1. Copiați fișierele sursă FSM.vhd și Test_FSM.vhd în directorul de lucru
2. Compilați fișierele sursă, efectuați simularea entității de test Test_Controller și urmăriți cu atenție formele de undă rezultate pentru a decide dacă acestea sunt în concordanță cu specificațiile.
3. În fișierul FSM.vhd, creați o nouă arhitectură numită FSMc pentru entitatea Controller în care toate cele trei blocuri specifice unui FSM să fie cuprinse într-un singur segment de cod (într-un singur proces).
În arhitectura Driver a entității Test_Controller, introduceți încă o instanță (cu eticheta UUTc) a componentei Controller și adăugați în partea declarativă 2 linii

de configurare pentru instanța existentă (UUT) și pentru noua instanță (UUTc) astfel încât să efectuați simularea controlerului în paralel cu ambele arhitecturi: FSM și FSMc. În liniile de configurare instanței UUT i se va asocia perechea entitate-arhitectură: Controller-FSM, în timp ce instanței UUTc i se va asocia perechea Controller-FSMc

Observație: noua instanță UUTc a componentei Controller se va conecta la aceleași semnale de intrare ca și instanța UUT, în schimb porturile de ieșire se vor conecta la semnale denumite `Initc`, `Shiftc`, `Addc`, `Donec`. Aceste semnale trebuie declarate în partea declarativă a arhitecturii.

Recompilați fișierele sursă și repetați simularea simularea entității de test. Urmăriți dacă ieșirile corespondente de la cele două instanțe coincid.

4. În fișierul `FSM.vhd` creați încă o arhitectură numită `FSM_sep` în care pentru cele trei blocuri specifice mașinii cu stări finite să existe câte o parte separată de cod VHDL.

Odată definită această nouă arhitectură, în arhitectura Driver a entității `Test_Controller` introduceți încă o instanță cu eticeta `UUTsep` a componentei `Controller` care va avea porturile de ieșire conectate la semnalele `Init_sep`, `Shift_sep`, `Add_sep`, `Done_sep`. Procedând similar ca la punctul 3, recompilați fișierele sursă, repetați simularea entității `Test_Controller` și urmăriți dacă formele de undă de la ieșirile corespondente ale celor 3 instanțe sunt identice.