

Lucrare Laborator Nr. 12

Modelarea mixtă în VHDL.

Implementarea unui algoritm de multiplicare.

1. Scopul lucrării

Înșușirea principiilor privind implementarea unui algoritm de multiplicare (înmulțire) în VHDL folosind modelarea mixtă. Este exemplificată implementarea unui algoritm de multiplicare cu adunare repetată și deplasare-stânga dreapta folosind o serie de componente modelate și testate în lucrările de laborator anterioare (sumatorul pe 8 biți, latch-ul pe 8 biți, registrul de deplasare configurabil și circuitul de control modelat ca mașină cu stări finite). În ultima parte a lucrării este prezentat un circuit de test pentru verificarea multiplicatorului în care sunt folosite funcțiile *Convert* și procedura *Clock* prezentate în lucrarea anterioară.

2. Algoritm de multiplicare cu adunare repetată și deplasare stânga-dreapta

Înmulțirea a două numere binare fără semn pe N biți, A —multiplicand, B —multiplicator, conduce la un rezultat P (produs) pe $2N$ biți: $P=A*B$. Realizarea înmulțirii este similară cu cea din cazul înmulțirii numerelor zecimale. Astfel, bitul cel mai puțin semnificativ al multiplicatorului B se înmulțește cu biții multiplicandului A formând un produs parțial. La fel, se formează alte produse parțiale prin înmulțirea următorului bit al lui B cu toți biții lui A . La final, produsul este calculat ca suma a produselor parțiale, fiecare produs parțial fiind în prealabil deplasat spre stânga cu un număr de poziții egal cu indexul bitului corespunzător de la multiplicator, așa cum se observă în exemplul următor.

Exemplu: Înmulțirea a două numere A și B pe 4 biți. Aici B - multiplicand și A — multiplicator.

$B=0110$; $A=1011$ $B*A=01000010$

```

    0110x
    1011
    -----
      0110
     0110
    0110
    -----
01000010

```

Există mai mulți algoritmi pentru înmulțirea a două numere reprezentate în format binar. Algoritmii clasici sunt următorii:

- algoritm de înmulțire cu deplasare dreapta;
- algoritm de înmulțire cu deplasare stânga;
- algoritm de înmulțire cu deplasare stânga-dreapta;
- algoritm de înmulțire Booth

În lucrarea de față se prezintă **algoritmul de înmulțire cu adunare repetată și deplasare stânga-dreapta** din perspectiva implementării într-o structură logică. Acest algoritm constă în următorii pași:

- Se încarcă numerele B și A în regiștri
- P (produsul) este pe $2N$ biți. Inițial $P=0$.
- Repetă de N ori (sau până când toți biții din registrul A sunt 0):
 - Dacă $LSB\ A = '1'$
 - $P \leftarrow P+B$
 - Deplasează A cu o poziție la dreapta
 - Deplasează B cu o poziție la stânga

Mai jos este exemplificat detaliat modul de lucru al algoritmului pentru cazul înmulțirii numerelor B și A pe 4 biți din exemplul numeric anterior. Reg A și Reg B reprezintă valorile pe 8 biți de la ieșirea regiștrilor corespunzători numerelor B și A. Valorile LSB ale Reg A în funcție de care se realizează sumarea la iterația următoare sunt reprezentate *italic*.

Exemplificarea iterațiilor algoritmului:

	P	Reg B	Reg A
Initial	0000 0000	0000 0110	0000 101 1
Iterația 1	0000 0000+		
	0000 0110		

	0000 0110	0000 1100	0000 010 1
Iterația 2	0000 0110+		
	0000 1100		

	0001 0010	0001 1000	0000 001 0
Iterația 3	0001 0010	0011 0000	0000 000 1
Iterația 4	0001 0010+		
	0011 0000		

	0100 0010	0110 0000	0000 0000

3. Structura multiplicatorului pe 4 biți

În figura 1 este prezentată structura internă a multiplicatorului care implementează algoritmul de înmulțire cu sumare repetată și deplasare stânga-dreapta.

 


Figura 1 – Schema bloc a multiplicatorului

Circuitul de multiplicare are următoarele porturi:

- **Intrări:** *Clk, Start, Reset*, precum și cei doi vectori de multiplicat *A* și *B* pe 4 biți.
- **Ieșiri:** *Result* – vector pe 8 biți corespunzător produsului dintre intrările *A* și *B*; *Done* – ieșire care indică sfârșitul procesului de multiplicare.

Circuitul de multiplicare constă din două registre de deplasare SRA și SRB, câte unul pentru fiecare din intrările *A* și *B*, un sumator pe 8 biți notat ALU, un circuit de memorare și acumulare tip latch pe 8 biți notat ACC și un circuit de comandă (controler), notat FSM, pentru controlul acestor componente. Pentru toate blocurile componente ale multiplicatorului vor fi folosite modelele prezentate și testate în lucrările de laborator anterioare.

Când la intrarea *Start* este primit nivelul '1' logic, circuitul începe procesul pentru calculul produsului numerelor *A* și *B* de la intrare. Astfel, după activarea intrării *Start* controlerul FSM generează un impuls *Init* care inițializează (resetează) acumulatorul și încarcă valorile intrărilor *A* și *B* în cei doi regiștri de deplasare SRA și SRB.

Dacă bitul cel mai puțin semnificativ de la ieșirea registrului SRA este '1' atunci controlerul FSM furnizează la ieșirea *ADD* un impuls care determină ca în acumulatorul ACC să se memoreze rezultatul sumei dintre valoarea de la ieșirea sa (*Result*) și valoarea de la ieșirea registrului SRB.

După impulsul furnizat la ieșirea *ADD* controlerul furnizează un alt impuls la ieșirea *Shift*. Impulsul de la ieșirea *Shift* determină deplasarea cu o poziție a biților de la registrele SRA și SRB. În cazul registrului SRA deplasarea biților are loc **la dreapta** (de la MSB spre LSB) deoarece intrarea *DIR* a acestuia este conectată la '0' logic, în timp ce în cazul registrului SRB deplasarea biților are loc **la stânga** (de la LSB spre MSB) deoarece intrarea *DIR* a acestuia este conectată la '1' logic.

Dacă bitul LSB de la ieșirea Q a registrului SRA este '0', atunci nu trebuie să se mai sumeze ieșirea de la SRB cu cea a acumulatorului, ci controlerul FSM furnizează un impuls la ieșirea *Shift* prin care determină deplasarea cu încă o poziție a biților de la registrele SRA și SRB.

În final, dacă după deplasarea la dreapta toți biții de la ieșirea SRA sunt '0' atunci se consideră că procesul de multiplicare trebuie să se încheie. Când toți cei 8 biți de la ieșirea SRA sunt în '0' logic, funcția logică NOR va determina '1' logic la intrarea *Stop* a controlerului. În acest caz controlerul va furniza un nivel de '1' la ieșirea *Done*, care indică sfârșitul procesului de multiplicare iar la ieșirea *Result* se află rezultatul final al multiplicării.

4. Modelul VHDL al multiplicatorului

În VHDL un multiplicator bazat pe un anumit algoritm de înmulțire poate fi descris comportamental ca o mașină cu stări finite. De exemplu, în cazul multiplicatorului prezentat în această lucrare, modelul comportamental poate fi dezvoltat pe baza modelului cu stări finite ale circuitului de control (FSM) la care se adaugă instrucțiuni pentru descrierea celorlalte blocuri.

În cele ce urmează se va prezenta modelul VHDL al multiplicatorului în concordanță cu structura din figura 1. Astfel, pentru regiștrii de deplasare, sumatorul pe 8 biți, acumulator și circuitul de comandă se vor instanția în arhitectura multiplicatorului componentele ShiftN, Adder8, Latch8 și Controller a căror modele au fost studiate și testate în lucrările anterioare. Pentru porțile logice NOR și AND din figura 1 se vor utiliza expresii logice în instrucțiuni de atribuire.

Pentru a instanția diverse componente într-o arhitectură, acestea trebuie, în prealabil, declarate. Declararea componentelor se poate face fie în partea declarativă a arhitecturii, fie în cadrul unui package.

În continuare se prezintă varianta în care declararea componentelor ce urmează a fi instanțiate în arhitectura multiplicatorului sunt declarate într-un package. Avantajul declarării într-un package este acela că declarațiile pot fi utilizate și în cadrul altor proiecte.

4.1. Declararea componentelor într-un package

Package-ul care conține declarații ale componentelor ce vor fi instanțiate în arhitectura multiplicatorului este următorul:

(fișier **Pack_Components.vhd**)

```
3    package Components is
5        component Adder8
6            port ( A,B : in Bit_Vector(7 downto 0);
7                  Cin: in Bit;
8                  Cout : out Bit;
9                  Sum : out Bit_Vector ( 7 downto 0 ) );
10       end component ;

12       component Latch8
13           port ( D: in Bit_Vector (7 downto 0);
14                 Clk:in Bit;
15                 Pre: in Bit;
16                 Clr: in Bit;
17                 Q: out Bit_Vector ( 7 downto 0) );
18       end component ;

20       component ShiftN
21           port ( CLK : in Bit; CLR : in Bit;
23                 LD  : in Bit;  SH  : in Bit;  DIR : in Bit;
26                 D   : in Bit_Vector;
27                 Q    : out Bit_Vector
28                     );
29       end component;

31       component Controller
32           port ( STB : in Bit; CLK : in Bit;
33                 LSB : in Bit; Stop : in Bit;
34                 Init : out Bit; Shift : out Bit;
35                 Add : out Bit; Done : out Bit );
40       end component;
42   end Components;
```

Toate componentele declarate în package-ul de mai sus au numele, lista de porturi și tipul acestora identice cu cele ale entităților studiate anterior. În acest fel, în faza de elaborare a proiectului înainte de simulare se va asocia automat acestor componente perechile entitate-arhitectură corespunzătoare.

Pentru a face vizibil acest package în arhitectura multiplicatorului, se va adăuga clauza *use* `use work.components.all;` fie la începutul fișierului în care va fi descris multiplicatorul, fie în partea declarativă a arhitecturii acestuia. În acest referat clauza *use* va fi plasată în partea declarativă a arhitecturii.

4.2 Declarația de entitate și arhitectura multiplicatorului

Fișierul cu declarația de entitate și arhitectura mixtă a multiplicatorului este următorul:
(fișier **Multiplier8.vhd**)

```

3  entity Mult8 is
4      port (A,B:      in  Bit_Vector(3 downto 0);
5              Start:  in  Bit;
6              CLK:    in  Bit;
7              Reset  : in  Bit;
8              Result: out Bit_Vector(7 downto 0);
9              Done   : out Bit );
10 end Mult8;

14 architecture IterativeAdd of Mult8 is
16     use      work.Components .all;
18     signal SRAout, SRBout : Bit_Vector(7 downto 0);
19     signal ADDout, ACCout : Bit_Vector(7 downto 0);
20     signal Init, Shift, Add, Stop : Bit := '0' ;
22     signal High : Bit := '1';
23     signal Low  : Bit := '0';
24     signal OFL  : Bit;
26     signal ACCclk, ACCclr : Bit;
28 begin
30     ACCclr <= not (Init or Reset);
31     ACCclk <= CLK and Add;
32     Result <= ACCout;

34     SR_A: ShiftN port map
35         ( CLK => CLK,   CLR => Low,   LD => Init,   SH => Shift,
36           DIR => Low,   D => A,       Q => SRAout );

43     SRB: ShiftN port map
44         ( CLK => CLK,   CLR => Low,   LD => Init,   SH => Shift,
48           DIR => High, D => B,       Q => SRBout );

52     ALU: Adder8 port map
53         ( ACCout, SRBout, Cin => Low, Cout  => OFL, Sum => ADDout);

55     ACC: Latch8 port map
56         ( ADDout, Q=>ACCout, Pre=>High, Clk=>ACCclk, Clr=>ACCclr);

58     CHK: Stop <= not( SRAout(7) or SRAout(6) or SRAout(5) or SRAout(4) or
59                   SRAout(3) or SRAout(2) or SRAout(1) or SRAout(0) );

61     FSM: Controller port map
62         ( Start, CLK, SRAout(0), Stop, Init, Shift, Add, Done);
64 end;

```

Așa cum se observă din descrierea de mai sus, în partea declarativă a arhitecturii nu sunt prezente declarații ale componentelor, ci este utilizată clauza „use” (linia 16) pentru a face vizibil în cadrul arhitecturii toate declarațiile de componente din package-ul Components.

În cadrul descrierii multiplicatorului semnalul *Result* este declarat la linia 8 ca fiind port de ieșire. Portul *Q* al componentei *Latch8* este conectat la semnalul intern *ACCout* declarat la linia 19. Valorile acestui semnal se atribuie portului de ieșire *Result* (linia 32).

Corpul arhitecturii utilizează specificații de atribuire pentru semnale (liniile 30-32 și 58-59) pentru a descrie o parte a circuitului și instrucțiuni de instanțiere de componente. Posibilitatea de a utiliza stiluri de descriere diferite în aceeași arhitectură reprezintă unul din avantajele utilizării limbajului VHDL. În general, într-o arhitectură pot fi prezente simultan două sau chiar toate din cele trei instrucțiuni (atribuire pentru semnale, instanțiere de componente, process) care definesc cele trei stiluri de modelare (data-flow, structural și comportamental).

Instrucțiunile de instanțiere de componente prezente în arhitectura multiplicatorului introduc una din capacitățile VHDL privind modul de asociere a porturilor componentelor la semnale. Astfel, la instanțierea controlerului (liniile 61-62) se asociază porturile componentei cu semnalele din arhitectura multiplicatorului utilizând *asocierea pozițională*.

La asocierea pozițională, primul semnal din lista după specificația **port map** corespunde primului port al componentei, al doilea semnal cu al doilea port, ș.a.m.d.

Pentru controler putem construi următorul tabel cu asocieri porturi-semnale:

Porturi controler	STB	CLK	LSB	Stop	Init	Shift	Add	Done
Semnale multiplicator	Start	CLK	SRAout(0)	Stop	Init	Shift	Add	Done

Asocierile porturi-semnale pot fi specificate și explicit utilizând *asocierea numelor*. De exemplu, la cele două instanțieri cu etichetele *SR_A* și *SRB* a registrului de deplasare (liniile 34-48) fiecare asociere în lista după specificația **port map** este de forma “port componentă => semnal multiplicator”.

Totodată, este posibilă combinarea dintre asocierea pozițională și cea a numelor în aceeași listă de asocieri așa cum este în cazul instanțierii componentei *Adder8* (liniile 52 și 53).

Toate asocierile poziționale, dacă există, trebuie să preceadă asocierea numelor. În caz contrar, compilatorul VHDL nu poate stabili corect asocierea dintre porturi și semnale.

În linia 34, la instrucțiunea de instanțiere a componentei *ShiftN* s-a utilizat eticheta “*SR_A*” în loc de “*SRA*” așa cum este notat în figura 1, deoarece “*sra*” este cuvânt rezervat al VHDL și face parte din categoria operatorilor de shiftare-rotiere (*sra* – shift right arithmetical).

În figura 1 se observă că portul *Cout* al componentei *Adder8* rămâne neconectat. Totuși, în arhitectura multiplicatorului acest port este conectat la semnalul intern *OFL* (linia 53) declarat special pentru acest scop. În general, la instanțierea unei componente, un port neconectat se poate specifica în lista de asociere folosind în loc de nume de semnal cuvântul “open”. Astfel, în linia 53 se poate scrie:

```
Cout => open
```

Pe de altă parte, dacă un port de intrare a unei componente trebuie conectat la un semnal de nivel logic constant (de exemplu, ‘0’ sau ‘1’), fie se declară în arhitectură semnale interne cărora li se atribuie valoarea logică dorită, fie la instanțierea componentei pentru portul respectiv se asociază valoarea logică în loc de nume de semnal.

Astfel, în arhitectura multiplicatorului în liniile 22 și 23 s-au declarat semnalele *High* și *Low* cu valorile ‘1’, respective ‘0’. Ca urmare toate porturile care trebuie conectate la unul din aceste două stări sunt asociate cu unul din aceste două semnale. De exemplu, portul *DIR* al registrului *SRB* este conectat la semnalul *High*.

În loc de utilizarea semnalelor Low și High, se poate specifica direct în lista de asociere valoarea logică corespunzătoare. De exemplu, instanța SRB a registrului ShiftN poate fi specificată astfel:

```
SRB: ShiftN port map
    ( CLK => CLK,  CLR => '0',  LD => Init,  SH => Shift,
      DIR => '1',   D => B,      Q => SRBout );
```

5. Testarea multiplicatorului

În fișierul Test_Multiplier8.vhd este prezentat un program de test pentru multiplicator. (fișier Test_Multiplier8.vhd)

```
69  entity Test_Mult8 is end;

73  architecture Driver of Test_Mult8 is
75      component Mult8
76          port (A,B      : in  Bit_Vector(3 downto 0);
77                Start   : in  Bit;
78                CLK      : in  Bit;
79                Reset    : in  Bit;
80                Result: out Bit_Vector(7 downto 0);
81                Done    : out Bit );
82      end component;
84      signal A,B      : Bit_Vector(3 downto 0);
85      signal Start, Done : Bit := '0' ;
86      signal CLK      : Bit ;
87      signal Reset    : Bit;
88      signal Result   : Bit_Vector ( 7 downto 0);
90      signal DisplayA, DisplayB, DisplayResult : Natural ;
92      use work.Utils.all;
94  begin
96      C: Clock (CLK, 10 ns, 10 ns);
98      UUT: Mult8 port map (A,B,Start,CLK,Reset,Result, Done);
100     Reset <= '1' , '0' after 1ns;
102     Stimulus:
103         process
104             begin
105                 for i in 1 to 3 loop
106                     for j in 4 to 7 loop
107                         DisplayA <= i;
108                         DisplayB <= j;
109                         A <= Convert (i, A'Length );
110                         B <= Convert (j, B'length);
111                         wait until CLK'Event and CLK='1';
112                         Start <='1', '0' after 20ns;
113                         wait until Done ='1';
114                         DisplayResult <= Convert(Result);
115                         wait until CLK'Event and CLK = '1';
116                     end loop;
117                 end loop;
118             wait;
119         end process;
121 end;
```

În cadrul arhitecturii de test, la linia 96, este apelată procedura “Clock” definită în package-ul *Utils* din lucrarea de laborator anterioară. Aici procedura este apelată ca instrucțiune concurrentă deoarece apare în corpul arhitecturii, și nu în corpul unui process. Procedura este folosită la generarea semnalului de tact pentru multiplicator și testbench.

Procesul pentru generarea de stimuli (liniile 102-119) utilizează două bucle imbricate pentru a testa multiplicatorul în cazul în care la porturile de intrare *A* și *B* se aplică pe rând valorile {1,2,3} respectiv {4,5,6,7}.

În interiorul buclei valorile de multiplicat sunt aplicate mai întâi semnalelor “DisplayA” și “DisplayB” pentru a putea fi afișate ca numere întregi (liniile 107, 108), apoi sunt convertite în tipuri Bit_Vector. Specificațiile de la liniile (109,110) apelează secvențial (în corpul procesului) funcția *Convert* corespunzătoare din pachetul *Utils* și atribuie rezultatele conversiilor intrărilor multiplicatorului.

Specificația *wait* de la linia 111 semnalizează apariția unui front crescător al semnalului de tact (CLK). Condiția *until* este cea mai generală formă de expresie senzitivă la un eveniment.

După apariția frontului crescător al semnalului *CLK*, semnalului *Start* i se atribuie valoarea ‘1’ timp de 20 ns (linia 112), ceea ce permite inițializarea multiplicatorului și începerea procesului de calcul al produsului.

Următoarea specificație *wait* (linia 113) determină suspendarea procesului până când multiplicatorul termină de efectuat înmulțirea, moment semnalizat de acesta prin trecerea în ‘1’ logic a ieșirii *Done*.

După finalizarea înmulțirii, rezultatul de tip Bit_Vector furnizat la portul și semnalul *Result* este apoi convertit la un tip întreg prin apelarea celei de-a doua funcții *Convert* din package-ul *Utils* și atribuit semnalului *DisplayResult*.

Specificația *wait* de la linia 115 suspendă procesul până la următorul front crescător al semnalului de ceas pentru a permite vizualizarea rezultatului de la fiecare iterație.

5.1 Rezultatele simulării multiplicatorului

În figura 2 sunt prezentate formele de undă sau valorile semnalelor obținute în urma simulării entității de test *Test_Mult8* pentru validarea modelului VHDL al multiplicatorului descris de entitatea *Mult8* și arhitectura *IterativeAdd*. Se observă că din momentul în care semnalul *start* ia valoarea 1 (începutul efectuării înmulțirii) sunt necesare câteva perioade ale semnalului de ceas (*clk*) până când semnalul *done* indică terminarea calculului.

 


Figura 2 – Rezultatele obținute cu arhitectura Driver a entității *Test_Mult8*

6. Aplicații

1. Efectuați pe o foaie de hârtie înmulțirea dintre următoarele două numere binare pe 6 biți, $X = 101001$ și $Y = 110011$ și descrieți valorile produsului P și a regiștrilor $Reg\ X$ și $Reg\ Y$ corespunzătoare iterațiilor algoritmului de înmulțire cu adunare repetată și deplasare stânga-dreapta, similar ca la pct. 2 din referat.


2. Urmăriți figura 1 și explicațiile de la pct. 3 privind modul de lucru al multiplicatorului pe 4 biți. Pentru aprofundarea înțelegerii modului în care funcționează și sunt comandate componentele din cadrul multiplicatorului urmăriți în paralel diagrama de stări a controlerului.

3. Copiați în directorul de lucru fișierele `Multiplier8.vhd`, `Test_Multiplier8.vhd` și `Pack_Components.vhd`. Compilați aceste fișiere și corectați eventualele erori

Observație: Deoarece entitatea `Mult8` a multiplicatorului conține în structura sa instanțe ale componentelor studiate în lucrările de laborator anterioare și deoarece unele din acestea au structura alcătuită din alte componente (de exemplu, sumatorul `Adder8` conține 8 instanțe ale entității `Full_Adder`), dacă este cazul, recompilați toate fișierele corespunzătoare entităților din structura multiplicatorului. În Figura 3 sunt prezentate toate componentele care intră în structura multiplicatorului precum și modul lor de ierarhizare.

4. Efectuați simularea entității de test `Test_Mult8` pe durata a 2us. Vizualizați formele de undă și valorile semnalelor din entitatea de test similar ca în figura 2. Urmăriți dacă rezultatele sunt corecte pentru toate valorile aplicate la cele două intrări, A și B .

5. În fereastra Wave determinați durata și numărul de perioade de ceas necesare pentru efectuarea înmulțirii pentru fiecare din valorile intrării A : $A=1$, $A=2$ și $A=3$. Duratele se vor determina dintre momentele frontului pozitiv al semnalului *start* și momentele frontului pozitiv al semnalului *done*. Pentru determinarea duratelor utilizați butoanele pentru afișarea și deplasarea

 cursoarelor:  Explicați de ce duratele pentru efectuarea înmulțirii sunt diferite în cele trei cazuri. Durata înmulțirii depinde de valoarea de la intrarea B ?

6. Având încărcată entitatea `Test_Mult8` în simulator, din fereastra principală a programului ModelSim deschideți fereastra **Structure** (selectați **View** -> **Structure**) și vizualizați structura ierarhică a entității de test precum și a multiplicatorului. Se va apăsa pe butonul + pentru a vizualiza structura fiecărei componente. Urmăriți structura din fereastra **Structure** în comparație cu structura ierarhică prezentată în figura 3.

7. Fie următoarea descriere simplă în VHDL pentru un multiplicator pe 8 biți:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Mult16 is
  port (A, B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        Y: out std_logic_vector (15 downto 0));
end Mult16;

architecture Comp of Mult16 is
begin
  Y <= A * B;
end Comp;
```

Care alt package trebuie făcut vizibil cu clauza *use* pentru a putea utiliza operatorul “*” în arhitectura acestui model? Editați și compilați fișierul pentru a verifica răspunsul.

8. *Temă pentru acasă:* Imaginați și descrieți un alt program de test pentru entitatea `Mult8` utilizând, de exemplu, metoda de citire a vectorilor de test dintr-un tablou, similar cum s-a procedat în cazul testării sumatorului complet pe un bit `Full_Adder`.

 


Figura 3 – Structura ierarhică a componentelor din cadrul multiplicatorului Mult8